



Observações sobre a planta:

Os fios pretos estão soldados no mesmo GND

Os fios rosas estão soldados no 5V

Os botões estão conectados em fios azuis

Todos os leds estão conectados em fios que correspondem a sua cor

Número do módulo: 1

Nome do módulo: Semafóro



Led verde



Led amarelo



Botão



Led vermelho



Resistor

220 omhs